# Guide pour la simulation d'un automatisme simple

Automate, IHM, Programmation et simulation

Ce document décrit les étapes pour réaliser la programmation d'un automate M221 et la simulation par une interface graphique (IHM) du fonctionnement d'un système simple.

# Contenu

Pré r	equis	2
1.	Etablir les GRAFCET de fonctionnement	3
1.1.	Mise sous forme de GRAFCET point de vue opérationnel du fonctionnement du système	3
1.2.	Etablir l'affectation des variables automate	4
1.2.1	Le Lister le nombre d'entrée nécessaire	4
1.2.2	2. Lister le nombre de sorties nécessaire	4
1.2.3	B. Lister les autres variables	4
1.3.	Etablir le GRAFCET point de vue automate	5
1.4.	Eléments technique de l'exemple	5
2.	Programmation de l'automate	6
2.1.	Saisie des propriétés et configuration du projet	6
2.2.	Saisie du GRAFCET	6
2.3.	Saisie des POU	6
2.4.	Simulation (sans IHM)	7
3.	Conception de l'IHM	8
3.1.	Création d'un projet	8
3.2.	Configuration de la communication	8
3.3.	Ajout de l'équipement	9
3.4.	Saisie des variables	9
3.5.	Conception graphique	10
3.6.	Création d'un bouton	10
3.7.	Création d'une signalisation voyant	11
3.8.	Simulation (IHM + Automate)	11
4.	Pour aller plus loin	12

# Pré requis

- Extraire du dossier technique (ou autre document) le fonctionnement
- Description de l'enchainement chronologique des actions.

# Automate programmable

- Identifier les caractéristiques de l'automate
  - $\Box$  Marque :
  - $\Box$ Référence :
  - $\Box$  Tension d'alimentation :
  - □Nombre d'entrée et tension d'alimentation :
  - $\Box$ Type et nombre de sorties :
  - $\Box$  Port de communication et configuration demandé

# Interface graphique (IHM)

- Identifier les caractéristiques de l'IHM demandé
  - $\Box$  Marque :
  - $\Box$ Référence :
  - □Tension d'alimentation :
  - □Port de communication et configuration demandé

# Matériels de programmation:

Poste informatique avec les logiciels de programmation automate et IHM
 Cordon de communication PC<->Automate \*
 Cordon de communication PC<->IHM \*

\* : Pas nécessaire si la simulation est possible

## 1. Etablir les GRAFCET de fonctionnement

L'exemple ci-dessous va nous servir de support pour décrire la démarche à mettre en œuvre

Contexte : « Signalisation routière »

Fonctionnement d'un feu

- Dès la mise sous tension la signalisation du feu F2 rouge est active
- Si un véhicule est présent sur la boucle de détection B2 plus de 5 sec, le feu passe au VERT.
- 5s après, extinction du feu vert et allumage du feu orange
- 1s après, extinction du feu orange et allumage du feu rouge pendant 8sec.



Dans notre exemple, nous n'étudierons que le fonctionnement du feu F2

# 1.1. Mise sous forme de GRAFCET point de vue opérationnel du fonctionnement du système

Compléter le GRAFCET avec des verbes d'action ainsi que les éléments de transitions sous forme littérale.



# 1.2. Etablir l'affectation des variables automate

Si elle n'est pas déjà imposée par le dossier technique

Adresse de l'entrée (%lx.y)	Mnémonique (Repère)	Commentaire
%10.1	В2	Boucle de détection véhicule feu2
%10.2		
%10.3		
%10.4		
%10.5		

# 1.2.1. Lister le nombre d'entrée nécessaire

## 1.2.2. Lister le nombre de sorties nécessaire

Adresse de la sortie (%Qx.y)	Mnémonique (Repère)	Commentaire		
%Q0.1	F2_R	Signalisation Rouge F2		
%Q0.2	F2_V	Signalisation Vert F2		
%Q0.3	F2_0	Signalisation Orange F2		
%Q0.4				
%Q0.5				

# 1.2.3. Lister les autres variables

Exemple : Temporisation, compteur, mémoire, mot de communication

Variable	Paramètre (éventuel)	Commentaire			
%TM1	5Sec	Temporisation présence véhicule			
%TM2	5Sec	Temps allumage de la signalisation verte			
%TM3	1Sec	Temps allumage de la signalisation orange			
%TM4	8Sec	Temps allumage minimum de la signalisation rouge			
%TM5					
%M1					
%M2					
%M3					
%M4					
%M5					
%C1		Compteur nombre de véhicule			
%C2					

Méthodologie de conception d'un automatisme simple

Remplacer les éléments du GRAFCET opération par les variables de l'automate



# 1.4. Eléments technique de l'exemple

- Caractéristiques de l'automate utilisé dans l'exemple :

Marque :	SCHNEIDER
Référence :	Contrôleur TM221CE40R
Tension d'alimentation :	100-240Vac
Nombre d'entrée et tension d'alimentation :	24 entrées -24DC
Type et nombre de sorties	16 sorties relais
Port de communication et configuration demandé :	Ethernet - 192.168.0.126 - Classe C

- Caractéristiques de l'IHM utilisé dans l'exemple :

Marque :	SCHNEIDER
Référence :	HMIGXU3512
Tension d'alimentation :	24V DC
Port de communication et configuration demandé :	Ethernet - 192.168.0.92 - Classe C

- Logiciels nécessaire :

Pour la programmation de l'automate -> <u>MachineExpertBasic V1.0</u>

Pour la programmation de l'IHM -> <u>VijeoDesignerBasic1.1</u>

# 2. Programmation de l'automate

# Utilisation du logiciel MachineExpertBasic V1.0



# 2.1. Saisie des propriétés et configuration du projet

	V Messages	Onglet : CONFIGURATION			
~	MyController (TM221CE40R)				
	<b>™</b> Entrées numériques	Choisir la bonne référence automate (glisser déposer)			
	Sorties numériques	Configuration des entrées			
	Entrées analogiques				
	=123 Compteurs rapides (HSC)	□Configuration des sorties			
	Bus d'E/S	Configuration des variables connues (Tampa, comptaur			
	Madhur TCD				
	Adaptateur EtherNet/IP				
	<ul> <li>SL1 (ligne série)</li> </ul>	$\Box$ Configuration de la communication Ethernet			
	Modbus				
		Taches Outils 3 - Grafcet Feu1 Commentaire			
	2.2. Saisie du GRAECET	Comportement			
	Onglet : PROGRAMMATION	> 1 - Preliminiare			
		▲ 3 - Grafcet Feu1			
	□Saisie des étapes du GF	RAFCET $\longrightarrow$ Etape 2 - Vert			
		Etape 3 - Orange Etape 7 - Rouge			
	□Saisie des transitions	∧ Transitions Tr1 - DCY			
		Tr2 - Fin tempo ve Tr3 - fin tempo sec			
	LD - Tr1     DCY Commentaire     Commentaire ImageTM0 Commentaire     Sumbola SSCIUNTÉ POLL MOD NORMAL				
	Symbole Sector Not Polymole Sector Not Polymol				
	Commentaire ImageTM1 Te	ENDT .			
	SMIV10X1 SMI7				

# 2.3. Saisie des POU

Onglet : **PROGRAMMATION** 

□ Saisie des POU en LADDER des sorties

#### □ Saisie des POU en LADDER des autres variables



#### 2.4. Simulation (sans IHM)

#### Onglet : **PROGRAMMATION**

#### ->Outils ->Table d'animation->Ajouter une nouvelle table

Tâches Outils 1-	2- Aj	2- Ajouter des variables					
Messages		Table d'animation_0				$\checkmark$	
Table d'animation_0	%Q	0.3				Ajouter	Insér
Chiata mémoira		Utilisé	Trace	Adresse	Sym	nbole	Valeu
				%10.0			
				%10.1			
		$\checkmark$		%Q0.1	F1_F	1	
		$\checkmark$		%Q0.2	F1_C	)	
	١			%Q0.3	F1_\	/	

#### Onglet : MISE EN SERVICE



#### 3-Visualiser l'évolution des sorties en fonction du forçage des entrées dans la table d'animation

Tabl	Table d'animation_0							
%Q	0.3				Ajouter	Insérer		
	Utilisé	Trace	Adresse	Syn	nbole	Valeur	Forcer	
			%10.0			0	Non forcé	
١			%10.1			0	Forcer la valeur 0 🗙	
	~		%Q0.1	F1_F	1	0	Forcer la valeur 0	
	$\checkmark$		%Q0.2	F1_(	C	0	Forcer la valeur 1	
	$\checkmark$		%Q0.3	F1_\	/	0	I Non force	

# 3. Conception de l'IHM

Logiciel pour la conception de l'IHM -> <u>VijeoDesignerBasic1.1</u>



Cahier des charges (CCTP)

□Graphisme souhaité —

 $\Box$  Variable :

- F2\_R -> Signalisation Rouge
- F2\_O -> Signalisation Orange
- F2\_V -> Signalisation VERT

□ Paramètres de communication :

- IP:192.168.0.92
- Réseau de classe C

□IHM (Target) : HMIGXU3512

# 3.1. Création d'un projet



Create New Project	×	Nom du projet : <b>FEU TRICOLORE</b>
	Project Name to Create Project Name Feu tricolore Description or Comment	Sélection de l'IHM : HMIGXU3512
Ŀ	Type Project with Single Target Project with 2 + Tar	Project Name to Create Project Name Feu tricolore
	Project Password Enter Password Confirm Password Hint (Optional)  Précédent Suivant > f	Target : 1/1         New Project/Target         Target Name         Target Type         HMIGXU Series         Model         HMIGXU3512x (800x480)

3.2. Configuration de la communication

Liaison Ethernet 🦂





Méthodologie de conception d'un automatisme simple

## 3.5. Conception graphique



# 3.6. Création d'un bouton



# 3.7. Création d'une signalisation voyant



# 3.8. Simulation (IHM + Automate)



Méthodologie de conception d'un automatisme simple

# 4. Pour aller plus loin



# Exercice : Feux de carrefour tricolore + répéteur piéton

# Variables

	Name	Data Type	Data Source	Scan Group	Device Address	Alarm Group	Logging Group
1	LT F1_0	BOOL	External	ModbusEquip	%MW0:X2	Disabled	None
2	LT F1_R	BOOL	External	ModbusEquip	%MW0:X1	Disabled	None
3	LT F1_V	BOOL	External	ModbusEquip	%MW0:X3	Disabled	None
4	LT F2_0	BOOL	External	ModbusEquip	%MW0:X5	Disabled	None
5	F2_R	BOOL	External	ModbusEquip	%MW0:X4	Disabled	None
6	LT F2_V	BOOL	External	ModbusEquip	%MW0:X6	Disabled	None
7	Mode_Normal	BOOL	External	ModbusEquip	%MW10:X1	Disabled	None
8	LT P1_R	BOOL	External	ModbusEquip	%MW0:X7	Disabled	None
9	LT P1_V	BOOL	External	ModbusEquip	%MW0:X8	Disabled	None
10	LT P2_R	BOOL	External	ModbusEquip	%MW0:X9	Disabled	None
11	LT P2_V	BOOL	External	ModbusEquip	%MW0:X10	Disabled	None

Vous pouvez réaliser cette simulation par étape :

- Ajouter un deuxième feu pour l'autre sens de circulation
- Synchronisé le fonctionnement des deux feux
- Ajouter les répéteurs piétons
- Ajouter la gestion du mode de fonction « Normal/Clignotant